

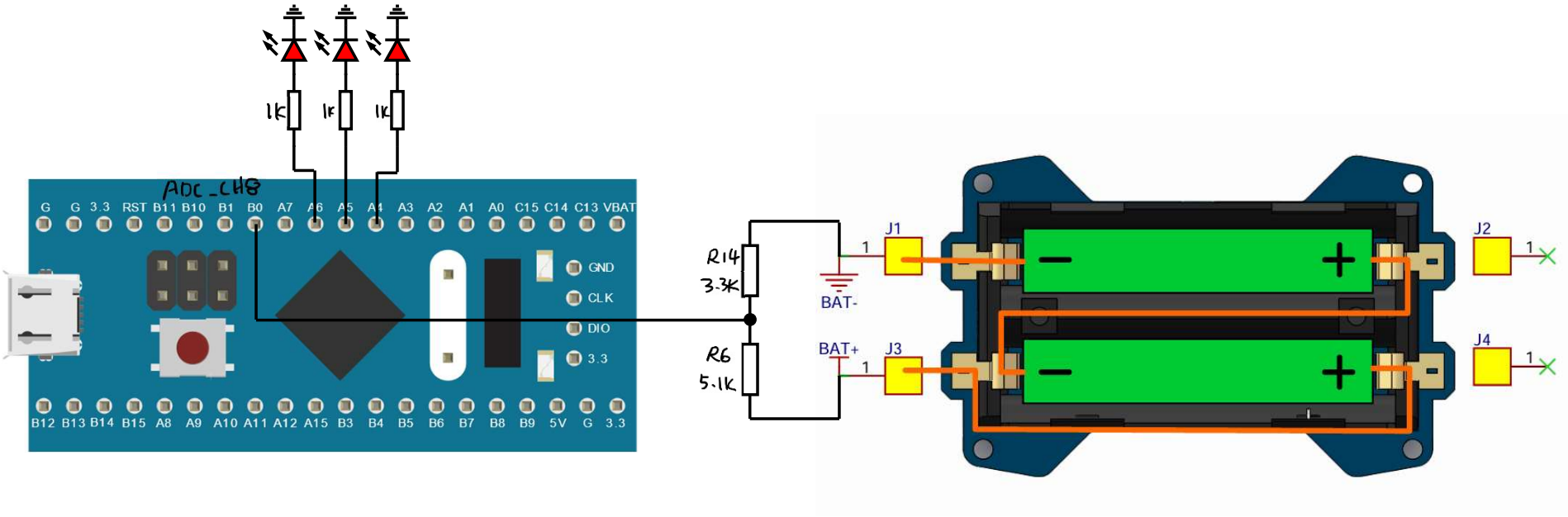



版权归东莞市明玉科技有限公司所有
非经允许不得传播

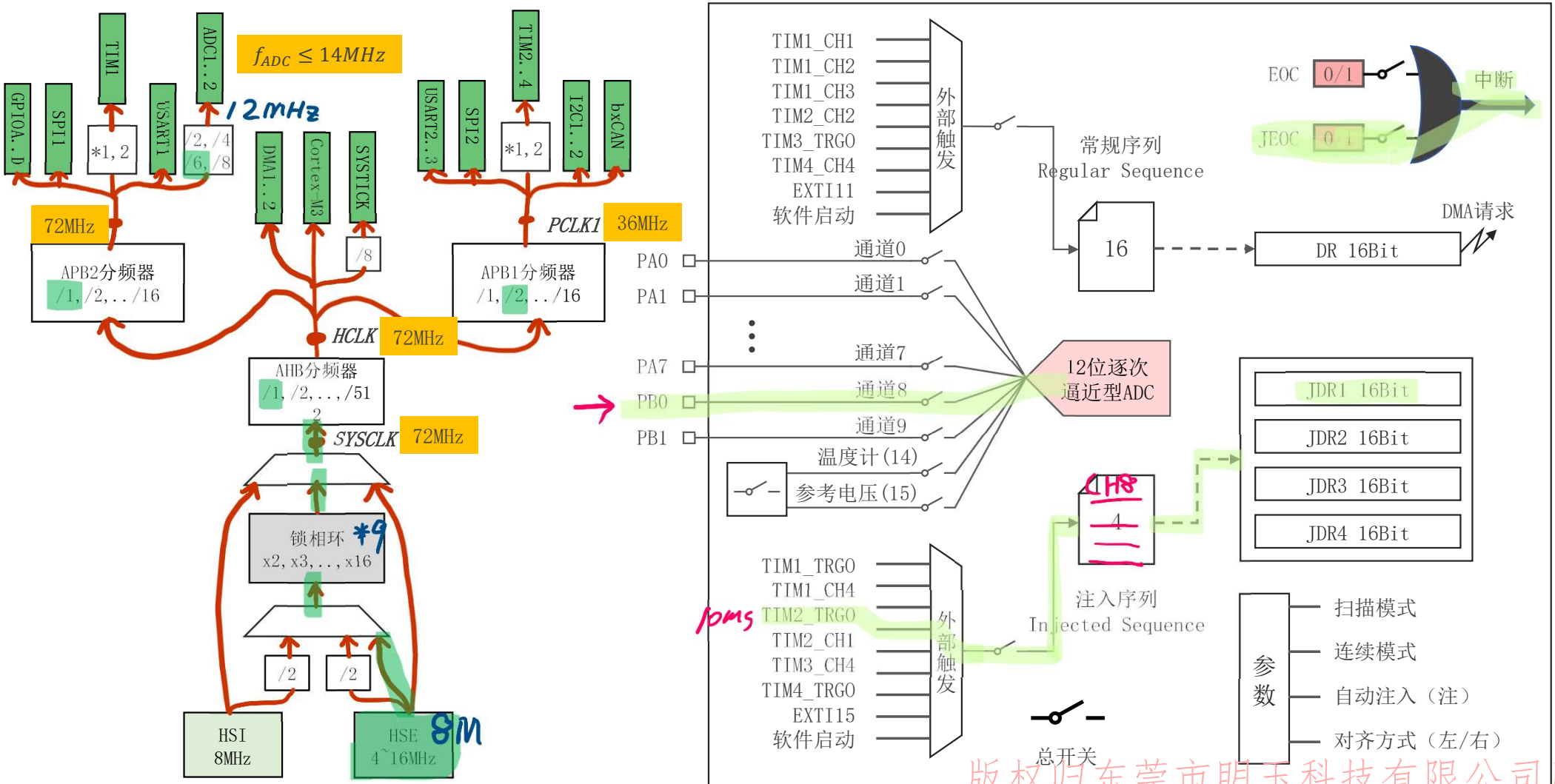

版权归东莞市明玉科技有限公司所有
非经允许不得传播

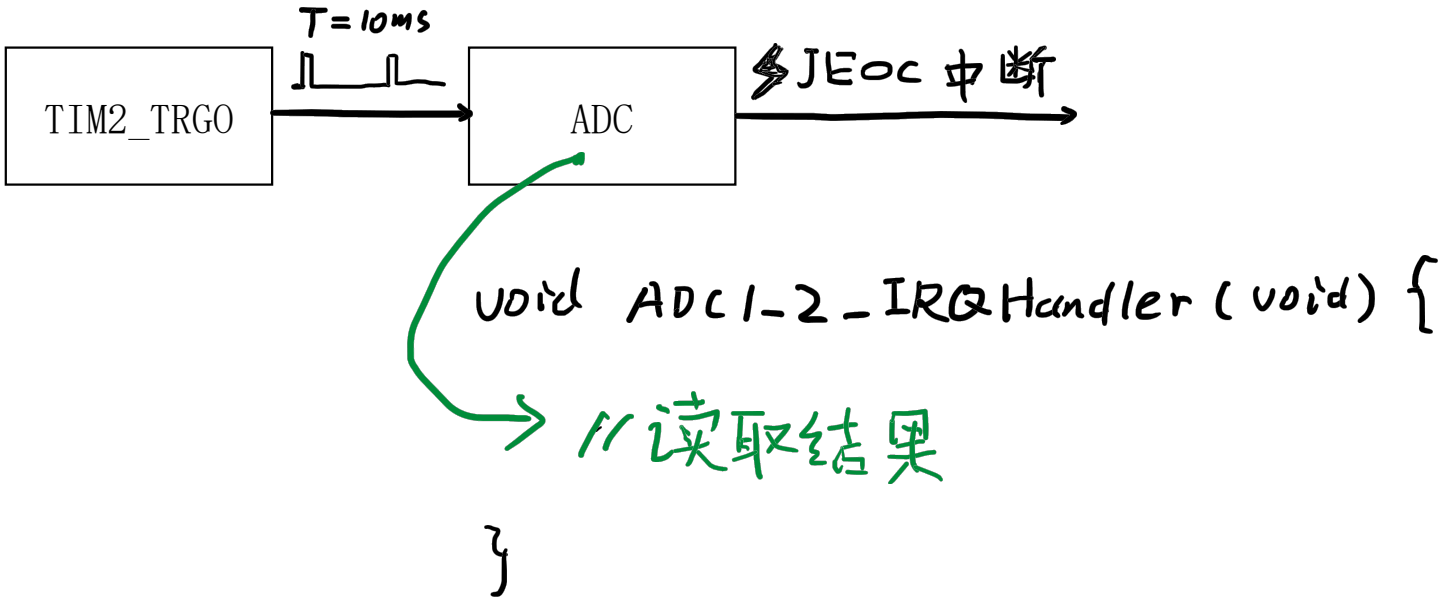

版权归东莞市明玉科技有限公司所有
非经允许不得传播

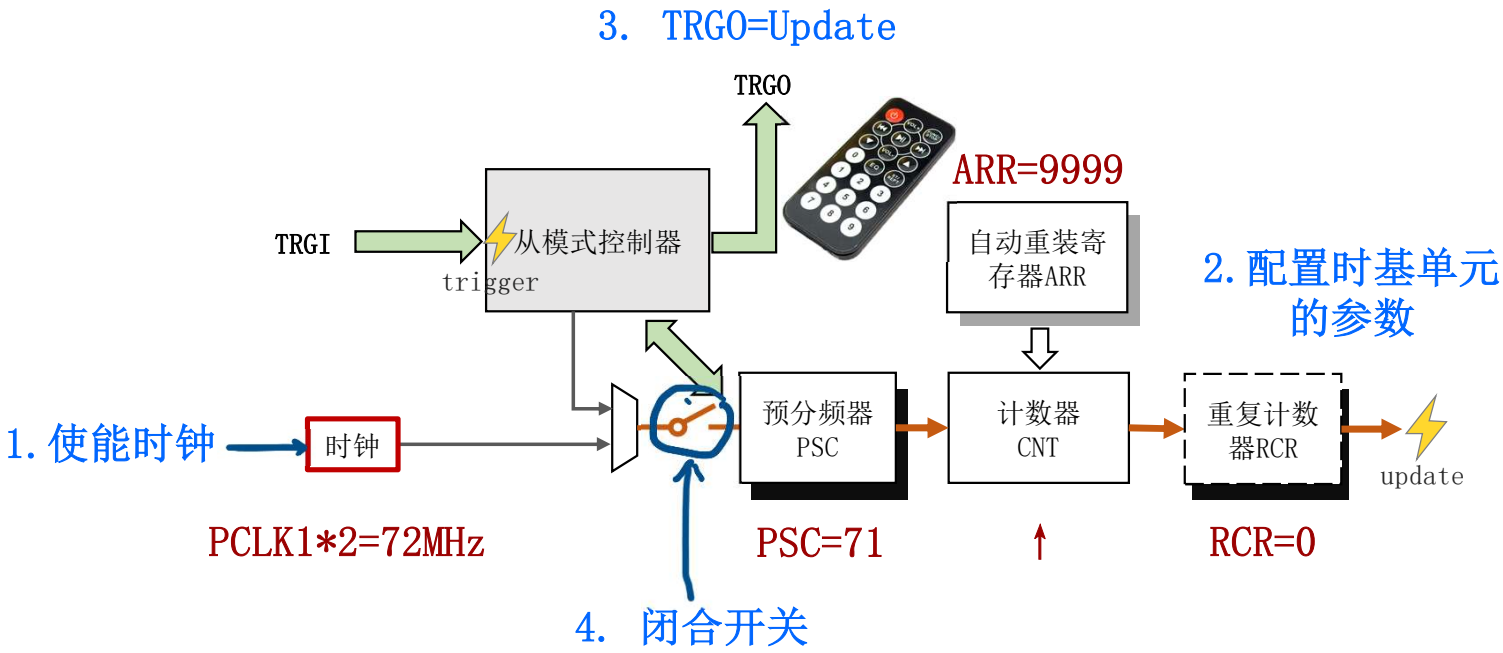

版权归东莞市明玉科技有限公司所有
非经允许不得传播

采样时间　　ADC采样电阻 1kΩ　　采样深度 12bit

$$T_s > (R_{AIN} + R_{ADC}) \times C_{ADC} \times ln(2^{N+2}) \times f_{ADC}$$

信号源内阻 2kΩ　　ADC采样电容 8pF　　ADC时钟频率 12MHz


$$T_s > (2e3 + 1e3) \times 8e-12 \times ln(2^{12+2}) \times 12e6$$


$$= 3e3 \times 8e-12 \times 9.7 \times 12e6$$


$$= 2.7936\ Cycle$$

1.5　7.5　13.5　28.5　41.5　55.5　71.5　239.5

版权归东莞市明玉科技有限公司所有
非经允许不得传播

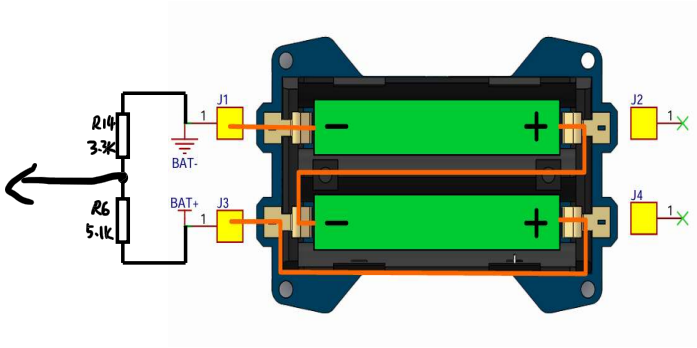

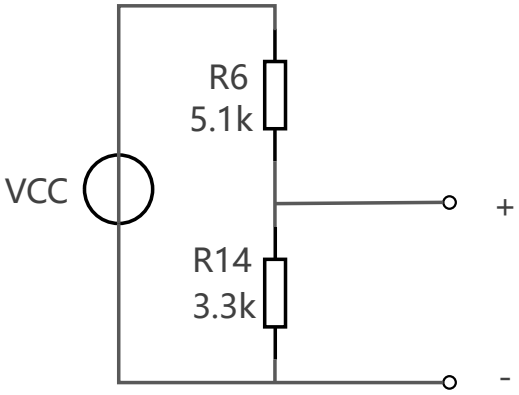

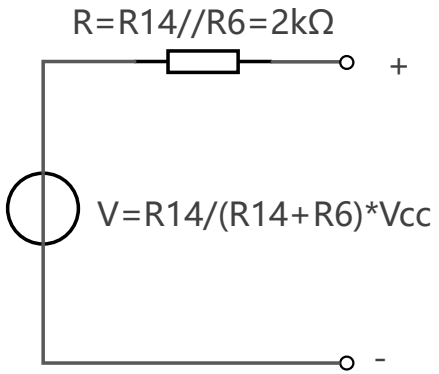


戴维南等效定理

一个仅含独立电源和电阻的线性二端网络，可以等效成一个电压源串联一个电阻的形式。

等效出的电源的电压等于二端网络的开路电压；等效出的电阻等于将二端网络的所有电源归零后的电阻。


版权归东莞市明玉科技有限公司所有

非经允许不得传播

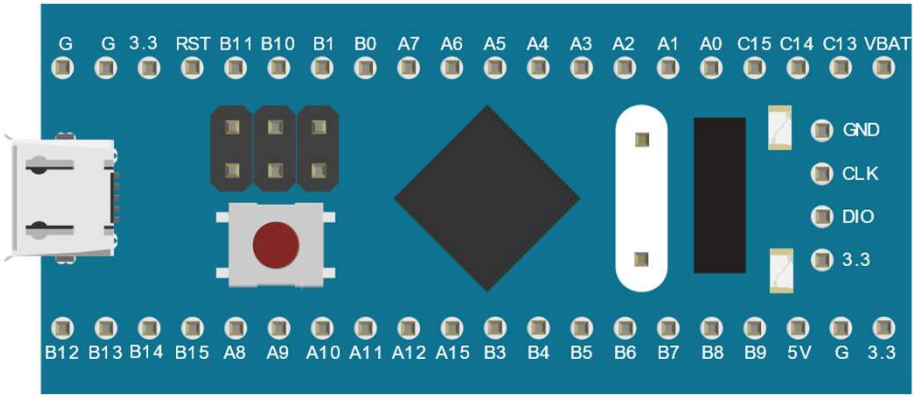




版权归东莞市明玉科技有限公司所有
非经允许不得传播

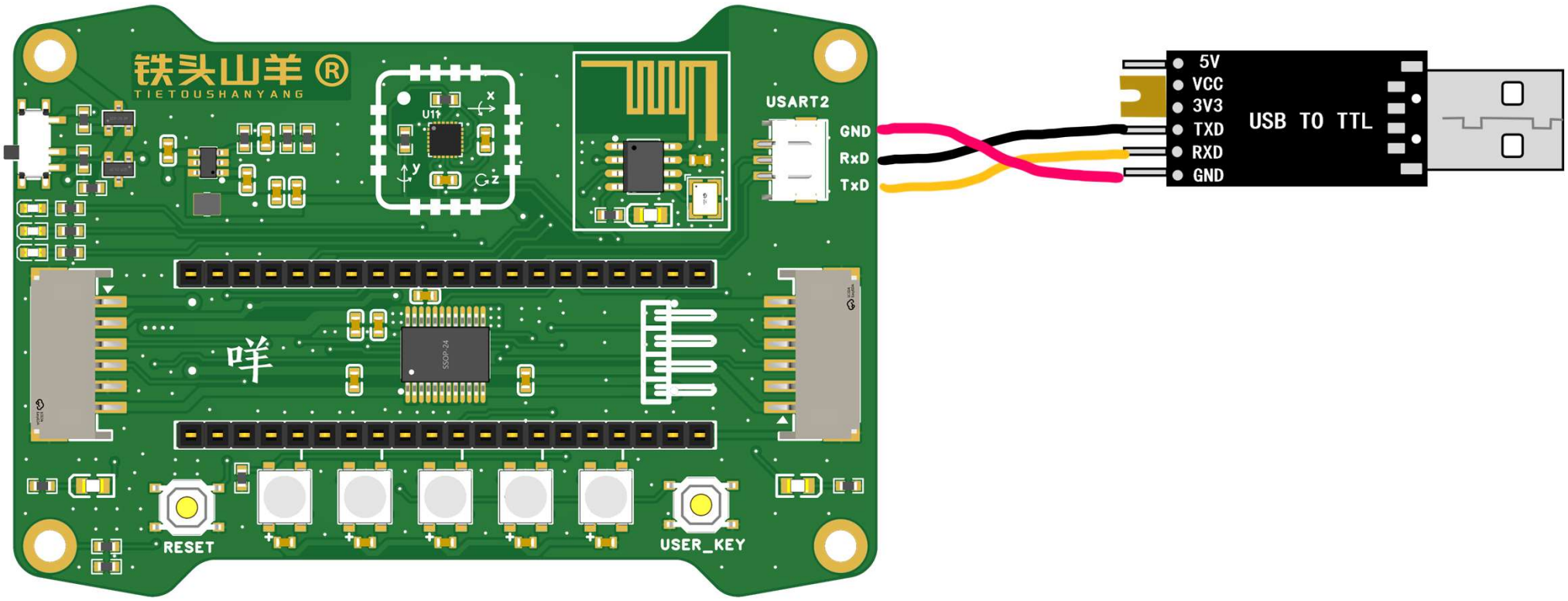

版权归东莞市明玉科技有限公司所有
非经允许不得传播

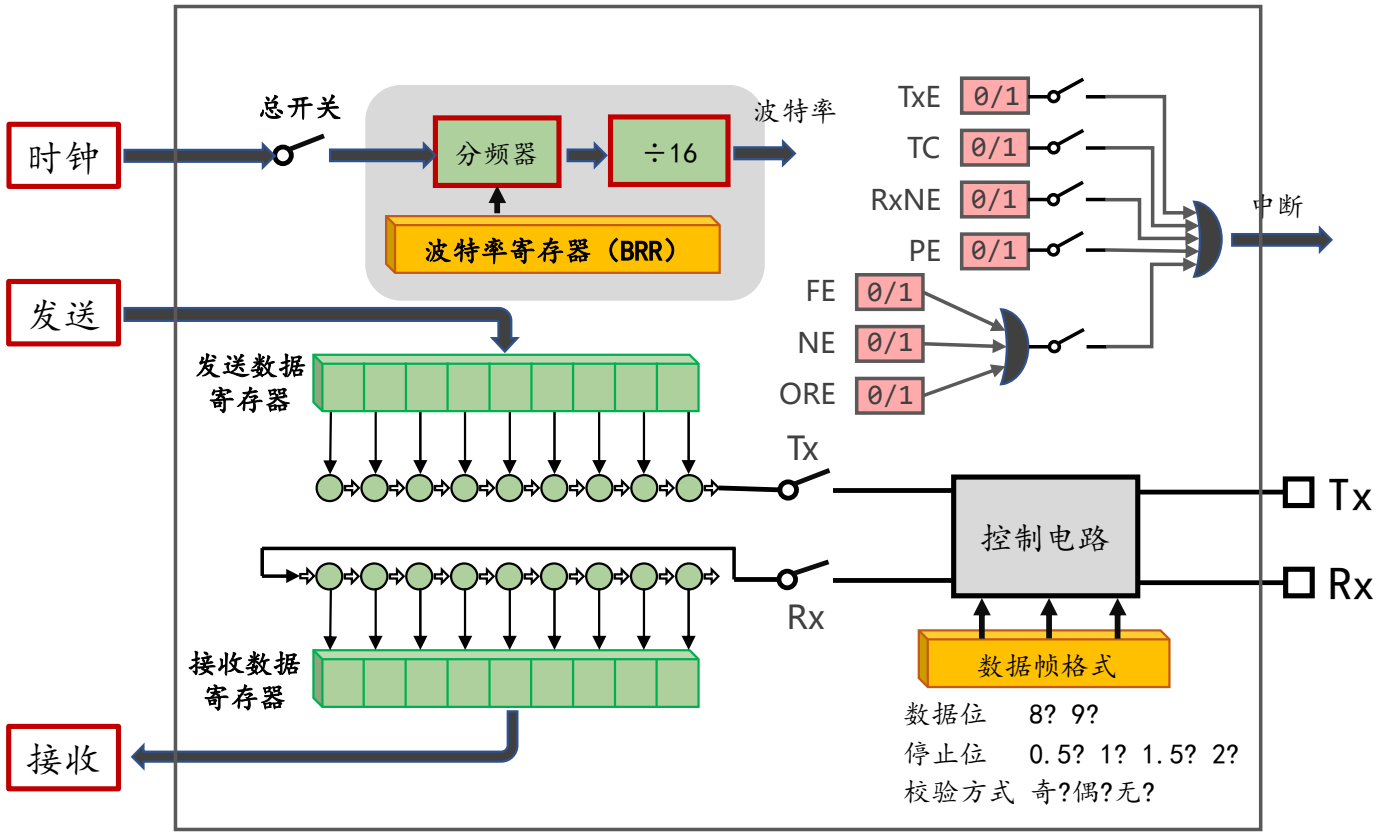

版权归东莞市明玉科技有限公司所有
非经允许不得传播